

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická  
Božetěchova 3, Olomouc  
Laboratoře elektrotechnických měření

# PROTOKOL O MĚŘENÍ

Název úlohy

Generátor s IO 555

Číslo úlohy

101 – 3R

Zadání

1. Nakreslete schéma zapojení generátoru s IO555. Všechny součástky označte. Schéma postupně doplňujte o používané měřicí přístroje a součástky.
2. Navrhněte generátor obdélníkového napětí s následujícími parametry  $\rightarrow f = 3000 \text{ Hz}$ , DCL (střída) = 3:1,  $U_{\text{MIN-ustálené}} = 0\text{V}$ ,  $U_{\text{MAX-ustálené}} = 12\text{V}$ .
3. Generátor sestavte pomocí přípravku a změřte pomocí osciloskopu tyto parametry výstupního napětí naprázdno  $\rightarrow$  periodu, frekvenci, dobu úrovně H, dobu úrovně L, dobu náběžné hrany, dobu sestupné hrany, maximální ustálenou hodnotu, celkový rozkmit, překmit úrovně H, podkmit úrovně L, střední hodnotu, vypočítejte DCL, vypočítejte střídu.
4. Na mm papír zakreslete časový průběh výstupního napětí generátoru.
5. Změřte dobu nabíjení a vybíjení časovacího kondenzátoru, minimální a maximální hodnotu napětí na časovacím kondenzátoru.
6. Na mm papír zakreslete časový průběh napětí na časovacím kondenzátoru.
7. Změřte proudový odběr generátoru při zátěži  $R_z = 1 \text{ k}\Omega$ , vypočítejte procentní a absolutní chybu měření této hodnoty.
8. Změřte velikost řídicího napětí a porovnejte s teoretickou hodnotou.
9. Pozorujte chování generátoru při snižování napájecího napětí, při změně kapacity časovacího kondenzátoru, při změně  $R_1$  a při změně  $R_2$ .

Poř. č.

7

Příjmení a jméno

Askold Horčíčka

Třída

3.B

Skupina

1.

Školní rok

2021/22

Datum měření

15.3.

Datum odevzdání

Počet listů

příprava

Klasifikace

měření

protokol

obhajoba

Protokol o měření obsahuje:

Teoretický úvod

Tabulky naměřených a vypočtených hodnot

Schéma

Vzor výpočtu

Tabulka použitých přístrojů

Grafy

Postup měření

Závěr



#### 4. Výpočet hodnot odporů rezistorů $R_1$ a $R_2$

Zadané hodnoty  $\rightarrow f = 3000 \text{ Hz}$ ,  $C = 33 \text{ nF}$ , střída je 3:1, DCL = 75 %

$$T = \frac{1}{f} \rightarrow T = \frac{1}{3000} \rightarrow T = 333 \mu s$$

$$T_H = \frac{T}{4} * 3 \rightarrow T_H = \frac{333}{4} * 3 \rightarrow T_H \approx 250 \mu s$$

$$T_L = \frac{T}{4} \rightarrow T_L = \frac{333}{4} \rightarrow T_L \approx 83 \mu s$$

$$T_L = 0,693 * R_2 * C \rightarrow 83 * 10^{-6} = 0,693 * R_2 * 33 * 10^{-9} \rightarrow R_2 \approx 3642 \Omega$$

$$T_H = 0,693 * (R_1 + R_2) * C \rightarrow 250 * 10^{-6} = 0,693 * (R_1 + 3642) * 33 * 10^{-9} \rightarrow R_1 \approx 7289 \Omega$$

#### 5. Postup měření

1. Sestavíme zapojení podle schématu.
2. Nastavíme požadované hodnoty vstupního napětí.
3. Zapneme a zapojíme osciloskop. Kterým budeme ověřovat funkci.
4. Nastavíme odporové dekády na požadované velikosti odporu  $R_1$  a  $R_2$  podle výpočtu.
5. Měříme požadované výstupní veličiny na osciloskopu, pomocí příkazů na zobrazení vlastností signálu.
6. Měříme požadované veličiny na kondenzátoru na osciloskopu.

#### 6. Naměřené hodnoty na osciloskopu $\rightarrow$ výstupní signál

<b>T (perioda)</b>	345 $\mu s$
<b><math>T_H</math> (délka logické jedničky)</b>	264 $\mu s$
<b><math>T_L</math> (délka logické nuly)</b>	84 $\mu s$
<b>DCL</b>	75,9 %
<b>Střída signálu</b>	76:24 $\approx$ 3:1
<b>f (frekvence)</b>	2 903 Hz
<b>Náběžná hrana</b>	<4 $\mu s$
<b>Sestupná hrana</b>	<4 $\mu s$
<b><math>U_{MAX}</math> USTÁLENÉ</b>	11,8 V
<b>Celkový rozkmit</b>	12 V
<b>Overshoot (překmit)</b>	11,1 %
<b>Preshoot (podkmit)</b>	0 %

Tabulka č. 2


#### 7. Naměřené hodnoty na osciloskopu $\rightarrow$ časovací kondenzátor

<b><math>U_{MAX}</math></b>	9 V
<b><math>U_{MIN}</math></b>	4,2 V
<b>Doba nabíjení kondenzátoru</b>	264 $\mu s$
<b>Doba vybíjení kondenzátoru</b>	84 $\mu s$

Tabulka č. 3
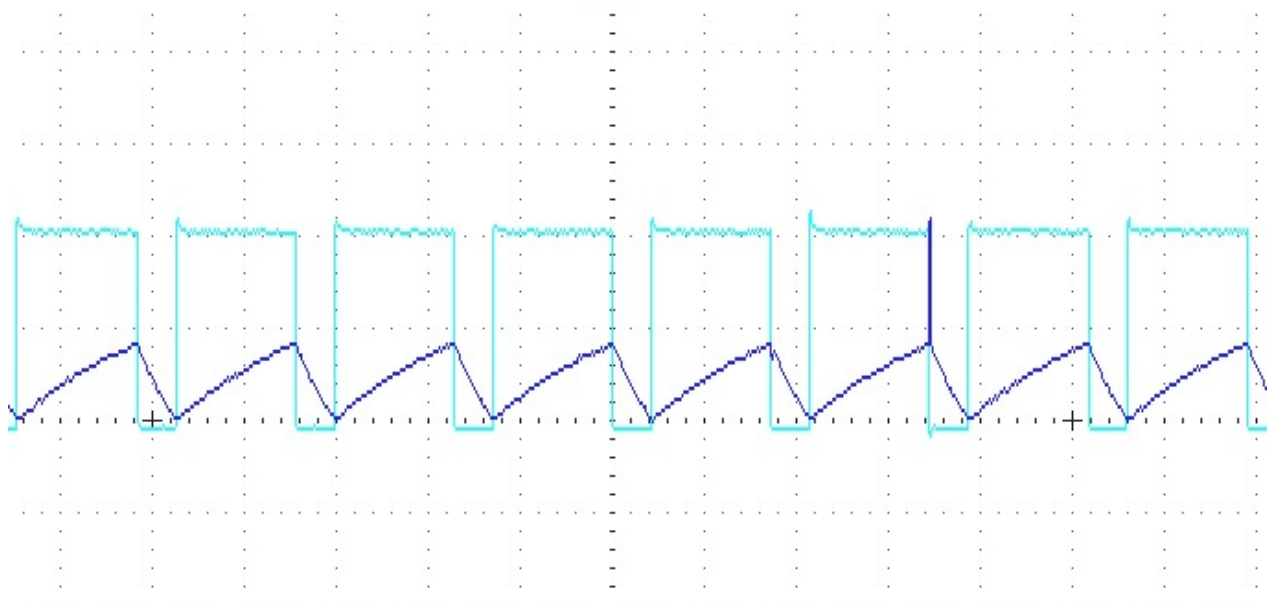
## 8. Časový průběh z osciloskopu výstupního napětí a napětí na časovacím kondenzátoru

(osa horizontální → čas, osa svislá → napětí, dílky na horizontální ose neodpovídají napětí, jelikož napětí na kondenzátoru se pohybuje od 4,2 V do 9 V a logická nula výstupního napětí je 0 V, nicméně ve grafu jsou na stejné úrovni, na druhou stranu vidíme správně obdélníky na výstupu a zaoblené křivky při nabíjení kondenzátoru)



Graf č. 1

Černá → průběh napětí na kondenzátoru

Zelená → Průběh výstupního napětí

## 9. Chyba měření proudového odběru při zátěži 1 kΩ

$$I_{R_z} = 16,060 \text{ mA} \quad | \quad \text{přístroj MY75} \rightarrow \pm(0,5 + 50 \text{ dgt})$$

$$\delta\% = \pm \left( 0,5 + \frac{50 * 1 \text{ dgt}}{I_{R_z}} * 100 \right) = \pm \left( 0,5 + \frac{50 * 0,001}{16,060} \right) = \pm(0,5 + 0,311) \rightarrow +0,811 \% \text{ a } -0,811 \%$$

$$\text{Absolutní chyba} \rightarrow 16,06 * 1,00811 = 16,1902 \text{ mA} \quad \text{a} \quad 16,06 * 99,189 = 15,9297 \text{ mA} \rightarrow <15,9297; 16,1902>$$

## 10. Chování při změně napájecího napětí, při změně kapacity a při změně odporu rezistorů

Změna napájecího napětí nám bude měnit „výšku“ signálu, hodnotu napětí logické nuly, změna kapacity kondenzátoru C a stejně tak odpor rezistorů  $R_1$  a  $R_2$  mění čas logické jedničky a logické nuly například podle vzorce  $T_H = 0,693 * (R_1 + R_2) * C$ .

## 11. Závěr

Měřením na osciloskopu jsme si ověřili, že náš generátor s 555 není dokonalý, vliv na jeho nepřesnost vůči teoretickým hodnotám může být způsobena například nepřesností velikostí odporů  $R_1$  a  $R_2$  či velikostí kapacity kondenzátoru C, také třeba nedokonalostí samotného IO555, nebo snad i nepřesností napájecího zdroje napětí. Svou roli také hraje i samotný měřič, osciloskop. Překvapila mě konečná frekvence, která se liší téměř o 100 Hz od požadované, nicméně na druhou stranu se nám podařilo vytvořit hezké DCL = 75,9 % se střídou velice blízkou požadované 3:1. Také můžeme sledovat, jak růst napětí na časovacím kondenzátoru kopíruje logickou jedničku na výstupu, to je vlastně celá podstata tohoto zapojení. Co se týče chyb měření proudového odběru, výsledná chyba je  $\pm 0,811 \%$ , měřili jsme na rozsahu 20 mA.