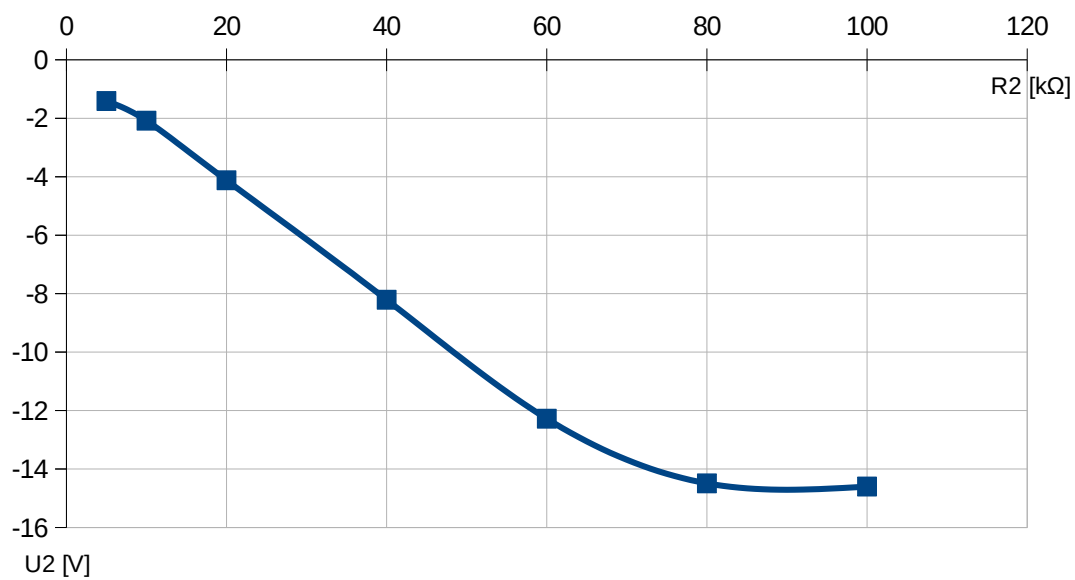


R_2 [k Ω]	5	10	20	40	60	80
$U_{2,M\acute{E}\acute{R}\acute{E}\acute{N}\acute{E}}$	-1,08	-2,08	-4,12	-8,21	-12,28	-14,49

Závislost výstupního napětí na zpětnovazebném odporu



100
-14,50

5	-1.408
10	-2.08
20	-4.12
40	-8.21
60	-12.28
80	-14.49
100	-14.6

